

1, 2, 3...Sciences

Année académique 2010-2011

EXERCICES DE MATHÉMATIQUE, SECOND QUADRIMESTRE LES MATHÉMATIQUES, OUTILS INDISPENSABLES POUR LES COURS DE SCIENCES : QUELQUES EXEMPLES (SOLUTIONS) 1. Loi d'Arrhenius (19<sup>e</sup>s-20<sup>e</sup>s : physicien et chimiste suédois)

**Applications** 

 Décrire la rapidité de la réaction en fonction de l'énergie d'activiation, à température constante.

La fonction exponentielle étant décroissante, plus l'énergie d'activation est faible, plus la réaction à température constante est rapide.


– La réaction  $2 N_2 O_5 \rightleftharpoons 2 N_2 O_4 + O_2$  a lieu dans le tétrachlorure de carbone à la température ordinaire. Sachant que le coefficient de vitesse de cette réaction vaut  $2,35.10^{-4}~{\rm s}^{-1}$  à 293 K et  $9,15.10^{-4}~{\rm s}^{-1}$  à 303 K, calculer  $E_a$ .

On a 
$$E_a = 100 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

– L'énergie d'activation de la réaction  $C_4H_8 \rightleftharpoons 2$   $C_2H_4$  est égale à 262 kJ.mol<sup>-1</sup>. A 600 K, le coefficient de vitesse vaut  $6,07.10^{-8}$  s<sup>-1</sup>. Quelle est la valeur du coefficient de vitesse à 800 K.

On a 
$$k = 3,06.10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

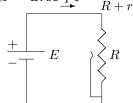- 2. L'équation de Nernst (19<sup>e</sup>s-20<sup>e</sup>s : physicien et chimiste allemand)
- 3. L'équation des ondes.
- 4. En hydrogéologie
- 5. Un générateur de force électromotrice E et de résistance interne r débite sur une résistance extérieure R variable. Quelle est la valeur de R pour que la puissance P dégagée dans R soit maximale si  $P = RI^2$  avec  $I = \frac{E}{R+r}$ ?



On a R = r pour que la puissance soit maximale.

6. Un circuit électrique RLC série est composé d'une résistance R, d'une self d'inductance L et d'un condensateur de capacité C placés en série.

$$\begin{array}{cccc}
& & & & & & C \\
& & & & & & & \downarrow \\
& & & & & & & \downarrow \\
& & & & & & & \downarrow \\
& & & & & & & \downarrow \\
& & & & & \downarrow \\
& &$$

La différence de potentiel aux bornes du circuit est donnée par la somme des différences de potentiel aux bornes des différents éléments soit


$$u(t) = Ri(t) + LD_t i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt.$$

Que vaut la différence de potentiel u(t) lorsque le circuit est parcouru par un courant alternatif  $i(t) = I\cos(\omega t)$ ?

2

La différence de potentiel vaut  $u(t) = RI\cos(\omega t) - IL\omega\sin(\omega t) + \frac{I}{\omega C}\sin(\omega t)$ 

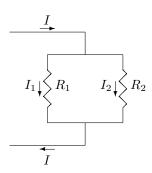7. Un circuit électrique est constitué de deux résistances en parallèle  $R_1$  et  $R_2$ . Connaissant le courant extérieur I, calculer les intensités des courants  $I_1$  et  $I_2$  dans chaque résistance sachant que  $I = I_1 + I_2$  et que les différences de potentiel (V = RI) aux bornes de chaque résistance sont égales.



Les intensités des courants sont respectivement  $I_1=I$   $\frac{R_2}{R_1+R_2}$  et  $I_2=I$   $\frac{R_1}{R_1+R_2}$ 

8. a) Le nombre d'années de fonctionnement d'un appareil de télévision est une variable aléatoire X exponentielle de taux  $\lambda=1/4$ . Si vous achetez un téléviseur neuf, quelle est la probabilité qu'il ne fonctionne plus après 4 ans?

La probabilité pour que le téléviseur ne fonctionne plus apès 4 ans vaut  $1-\frac{1}{e}$ .

b) La durée de vie d'un élément radioactif peut être modélisée par une loi exponentielle négative de taux 1/5. En voulant mesurer cette durée de vie on commet une erreur aléatoire indépendante de la durée de vie et uniformément distribuée dans [-0,1;0,1]. Que vaut la probabilité que la durée de vie mesurée soit inférieure à 0,2?

La probabilité que la durée de vie mesurée soit inférieure à 0,2 est de 0,039.

9. Suite à une maladie dégénérative grave, on estime la fonction de survie S par un modèle exponentiel de taux 1/2. Que vaut la survie à 4 ans? Deux ans après le diagnostic, que vaut à nouveau la probabilité qu'il soit toujours en vie dans 4 ans?

La probabilité de survie dans 4 ans vaut  $\frac{1}{e^2}$  et est la même après 2 ans.

10. Des expérimentateurs placent des souris dans un labyrinthe composé de couloirs et de deux pièces. Du point de départ, chaque souris se rend finalement soit dans la pièce I où elle est récompensée par un fromage, soit dans la pièce II où elle ne gagne aucune récompense. Quand on répète cette expérience, on observe que 80% des souris qui sont entrées une fois dans la pièce I y retournent la fois suivante, par contre, 60% des souris qui sont entrées dans la pièce II vont la fois suivante dans la pièce I. On suppose que, la première fois, autant de souris choisissent la pièce I que la pièce II.

A très long terme, quelle sera la répartition des souris entre les deux pièces?

3

A très long terme, 75 % des souris choisissent la pièce I et 25 % la pièce II.